



UNIVERSITÄT  
DUISBURG  
ESSEN

*Offen im Denken*

# ***Entwurf Digitaler Systeme für FPGAs***

## ***Praktikum***

Verilog Crash-Kurs

Basierend auf dem Verilog Tutorial der Princeton University

## Was ist ein Zustandsautomat?

So gut wie jedes eindeutige System, jeder Prozess und jede Maschine lässt sich, bezogen auf sein Verhalten, durch einzelne **Zustände** beschreiben. Eine Ansammlung von Zuständen, welche zueinander in Beziehung stehen, bilden einen **Zustandsautomaten** (state machine).



Ist die Anzahl an möglichen Zuständen geschränkt, so spricht man von einem „Endlichen Zustandsautomaten“ (finit state machine => **FSM**)

### Systembeschreibung:

LED mit Schalter

### Vorgehen:

  1. States extrahieren:  
<AN, AUS>
2. Transitionsbedingungen angeben:  
<click>
3. Ausgabewerte erstellen:  
>LED\_ON, LED\_OFF>



## Modellierung von Zustandsautomaten

### Beispiel: Tiefkühlpizza


#### Systembeschreibung:

Zubereitung einer TK-Pizza:

- Ober-Unterhitze: auf 220 °C vorheizen
- Backzeit: ca. 12 min

#### Vorgehen:

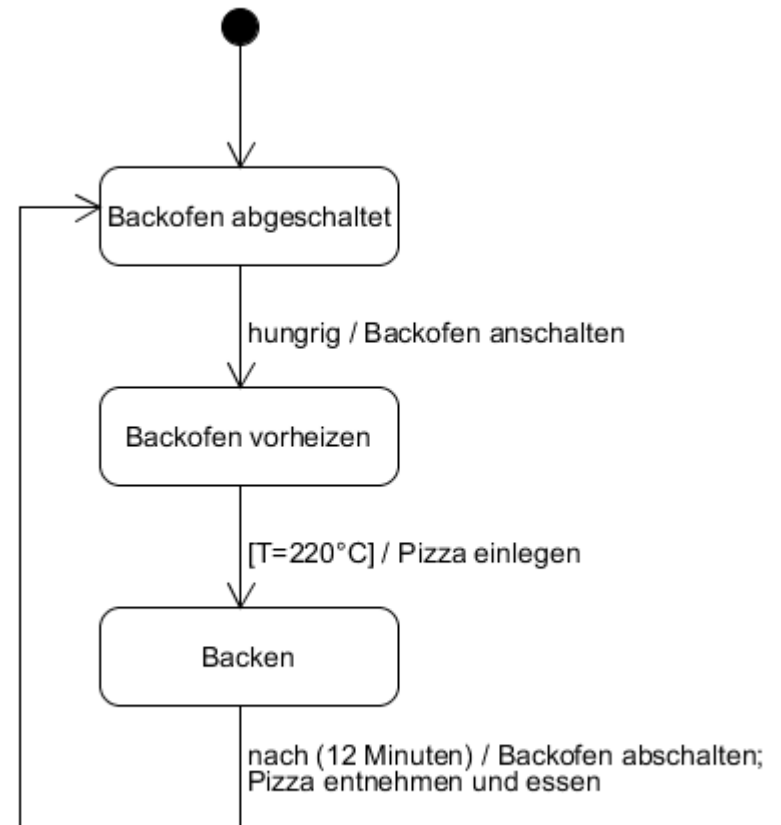1. States extrahieren:  
<Backofen aus, Vorheizen, Backen>
2. Transitionsbedingungen angeben:  
<hungrig, T=220 °C, 12 min>
3. Ausgabewerte erstellen:  
<...>




## Modellierung von Zustandsautomaten

### Beispiel: Sequenzgenerator (Moore Automat)

 
#### Systembeschreibung:

- Wiederkehrendes Muster von 100110011001...
- Eingang steuert die Transitionen
- State definiert den Ausgang



## Modellierung von Zustandsautomaten

### Beispiel: UART-Transmission

 


#### Systembeschreibung:

- eine TX-Leitung
- serieller Transfer von 8-Datenbits
- Start- und Stop-Bits
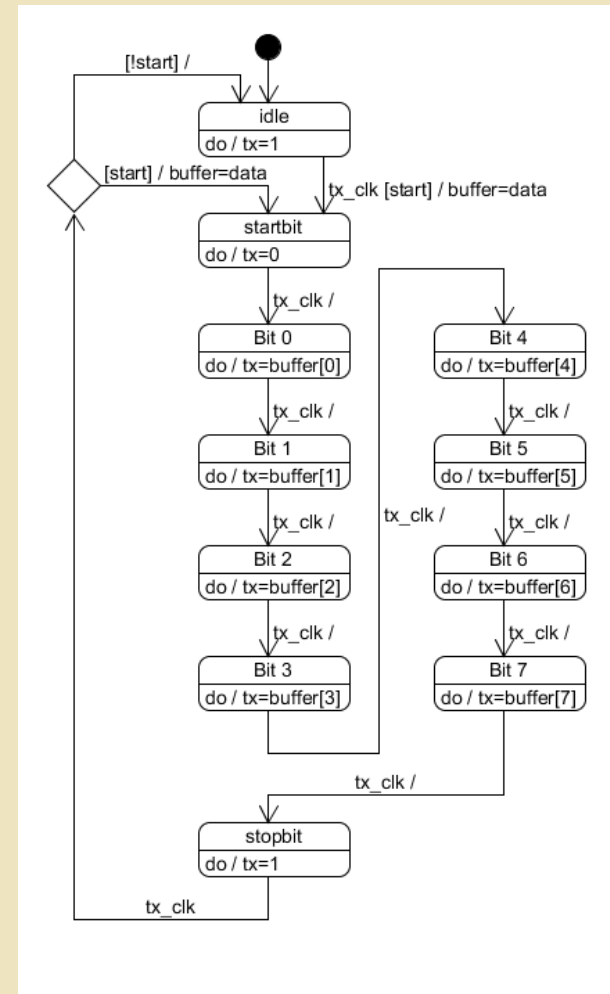
#### Vorgehen (eine Variante):

- jedes Bit auf der Leitung bekommt einen State
- Transition bei jedem Taktwechsel
- Zwischenspeicherung der Daten (Buffer)




## Notationsformen (Historische Vertreter)

### Moore-Automaten:

- Runde States mit Querstrich
- Eingangswerte stehen an der Transition
- Ausgangswerte stehen im State

### Charakteristik:

=> Ausgang ist nur vom State abhängig

 


### Mealy-Automaten:

- Runde States
- Eingangs- und Ausgangswerte stehen an der Transition
- Ausgang ist abhängig
 
### Charakteristik:



=> Ausgang vom Eingang und dem State abhängig



## UML State-Machine Notation (Auszug)

  
### State / Complex State:

entry / <action>      => beim Betreten des States  
do / <action>        => solange der State aktiv ist  
exit / <action>       => beim Verlassen des States




### Transition:

<triggers> [<guard>] / <action>

 


### Superstate:

Oberinstanz

 

 
### Substate:

mit 2 „Regionen“  
(orthogonale Ausführung)



Entscheidungen:  
mit „guard“-Notation

 

Start und Ende




## Abbildung der FSM auf ein digitales System
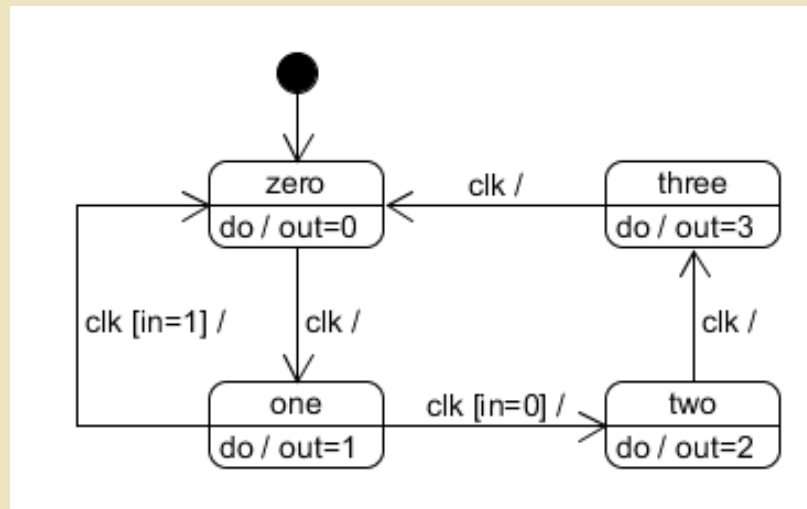
### Beispiel:

Es soll ein taktsynchroner Aufwärts-Ringzähler erstellt werden.

Das System hat zwei unterschiedliche Zählerbereiche. Die Auswahl der Bereiche erfolgt über einen Eingang „in“. Dabei steht der Wert „in“=1 für den Zählbereich von 0 bis 1 und „in“=0 für 0 bis 3. Eine Änderung des Zählbereichs darf dabei keinen Sprung in der Zählung bewirken. Die Ausgabe der Zahl soll über die Bitposition erfolgen (0=>0001;1=>0010...)





## Abbildung der FSM auf ein digitales System (1)



Erste Näherung über die Automatenbeschreibung

- Moore-Automaten:  $S^* = f(X, S)$ ,  $Y = f(S)$   
(+) nur definierte Zustände am Ausgang (keine Rippel)  
(-) eventuell langsamer durch Zwischenspeicherung
  - Mealy-Automaten:  $S^* = f(X, S)$ ,  $Y = f(X, S)$   
(+) dyn. Reaktion möglich, Zwischenberechnungen  
(-) Rippel können Systemverhalten stören
- mit  $S := \text{State}$ ,  $S^* := \text{Next-State}$ ,  $X := \text{Eingang}$ ,  $Y := \text{Ausgang}$

=> System ist ein **Moore**-Automat

Es entstehen 3 Hauptbereiche:

 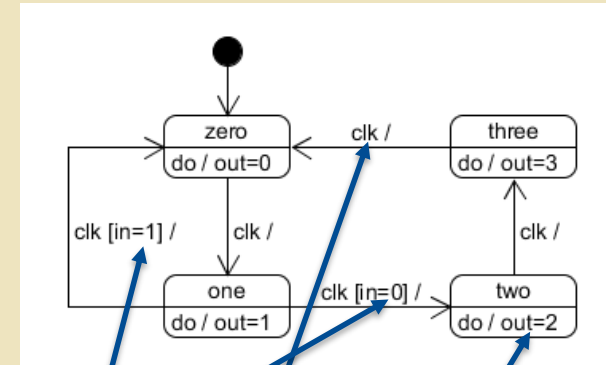- Next-State Logic => Berechnung des nächsten gültigen Zustands (*kombinatorisch*)
- State-Update => Übernahme des Nachfolge-Zustands zum Zeitpunkt „t“ (*sequentiell*)
- Output-Logic => Individuelles Ausgangsmuster je nach Zustand (moore)  
bzw. Zustand und Eingangswert (mealy) (*kombinatorisch / sequentiell*)



## Abbildung der FSM auf ein digitales System (2)

```
module fsm_moore( input  clk,in,reset_n,
                  output reg [3:0] out);
    reg [1:0] next_state;
    reg [1:0] state;
    parameter zero=0, one=1, two=2, three=3;

    // Next-State Logic
    always @(*)
    begin
        //code
    end

    // State-Update Logic
    always @(posedge clk or negedge reset_n)
    begin
        //code
    end

    // Output-Logic
    always @(*)
    begin
        //code
    end
end
endmodule
```

### Grundstruktur:

- 3-teiliger Aufbau
- Next-State und Output sind kombinatorische Logik
- State-Update ist sequentielle Logik
- Definition der 4 möglichen Zustände:  
<zero,one,two,three>

## Abbildung der FSM auf ein digitales System (3)

```
module fsm_moore( input  clk,in,reset_n,
                  output reg [3:0] out);
reg [1:0] next_state;
reg [1:0] state;
parameter zero=0, one=1, two=2, three=3;
```

```
// Next-State Logic
always @(*)
begin
    //code
end
```

```
// State-Update Logic
always @(posedge clk or negedge reset_n)
begin
    //code
end
```

```
// Output-Logic
always @(*)
begin
    //code
end
endmodule
```

```
// Next-State Logic
always @(*)
begin
    //code
    case(state)
    zero:
        next_state<=one;
    one:
        if(in)
            next_state<=zero;
        else
            next_state<=two;
    two:
        next_state<=three;
    three:
        next_state<=zero;
    default:
        next_state<=zero;
    endcase
end
```

Transitionsbedingungen:  
Wenn in State „one“ und „in“=1 gehe zurück zu State „zero“, sonst weiter zu State „two“.

Hinweis:  
Durch die kombinatorische Ausführung wird der „next\_state“ permanent aktualisiert. Die Zuweisung erfolgt aber erst später.

## Abbildung der FSM auf ein digitales System (4)

```
module fsm_moore( input  clk,in,reset_n,  
                  output reg [3:0] out);  
reg [1:0] next_state;  
reg [1:0] state;  
parameter zero=0, one=1, two=2, three=3;
```

```
// Next-State Logic  
always @(*)  
begin  
    //code  
end
```

```
// State-Update Logic  
always @(posedge clk or negedge reset_n)  
begin  
    //code  
end
```

```
// Output-Logic  
always @(*)  
begin  
    //code  
end  
endmodule
```

```
// State-Update Logic  
always @(    posedge clk or  
            negedge reset_n)  
begin  
    //code  
    if(!reset_n)  
        state<=zero;  
    else  
        state<=next_state;  
end
```

### State-Update:

Bei jedem Takt wird der aktuelle „next-Zustand“ übernommen.

## Abbildung der FSM auf ein digitales System (5)

```
module fsm_moore( input  clk,in,reset_n,
                  output reg [3:0] out);
reg [1:0] next_state;
reg [1:0] state;
parameter zero=0, one=1, two=2, three=3;
```

```
// Next-State Logic
always @(*)
begin
    //code
end
```

```
// State-Update Logic
always @(posedge clk or negedge reset_n)
begin
    //code
end
```

```
// Output-Logic
always @(*)
begin
    //code
end
endmodule
```

```
// Output-Logic
always @(*)
begin
    //code
    case(state)
    zero:
        out<=4'b0001;
    one:
        out<=4'b0010;
    two:
        out<=4'b0100;
    three:
        out<=4'b1000;
    default:
        out<=4'b0001;
    endcase
end
endmodule
```

### Ausgangswerte:

Zuweisung der festen Ausgangswerte anhand des derzeitigen Zustands.

### Hinweis:

Da der Ausgang nur vom Zustand beeinflusst wird liegt hier eine Moore-FSM vor

## Kompakte FSM-Struktur (Alternative)

```
module simple_fsm(input clk,in,reset_n, output reg [3:0] out);
reg [1:0] next_state;
reg [1:0] state;
parameter zero=0, one=1, two=2, three=3;
// All-Logic
always @(posedge clk or negedge reset_n)
begin
    if(!reset_n) begin
        out<=4'b0001; state<=zero; end
    else
        case(state)
        zero: begin
            out<=4'b0001; state<=one; end
        one: begin
            out<=4'b0010; state<=in?zero:two; end
        two: begin
            out<=4'b0100; state<=three; end
        three: begin
            out<=4'b1000; state<=zero; end
        default: begin
            out<=4'b0001; state<=zero; end
        endcase
    end
end
endmodule
```

### Beschreibung:

- Die Beschreibung ist nur noch sequentielle Logik
- Jeder Zustand definiert eigenständig seinen Ausgangszustand
- Jeder Zustand prüft eigenständig seinen Folgezustand